

# POST LAB 1 – ALEX DUNKER

## 7.1 Sensor Detector

**Truth Table**

Combination (4,3,2,1)	Logic
0000	0
0001	1
0010	0
0011	1
0100	0
0101	1
0110	1
0111	1
1000	0
1001	1
1010	1
1011	1
1100	0
1101	1
1110	1
1111	1

**K-map**


	S1		S1'		
S2	1	1	1	0	S3'
	1	1	1	1	S3
S2'	1	1	0	0	S3'
	1	1	0	0	
	S4'	S4	S4'		

**SOP Equation**


$$F(S1,S2,S3,S4) = S1 + S3 * S2 + S4 * S2$$

## 7.2 “1101” Detector


### Mealy State Machine

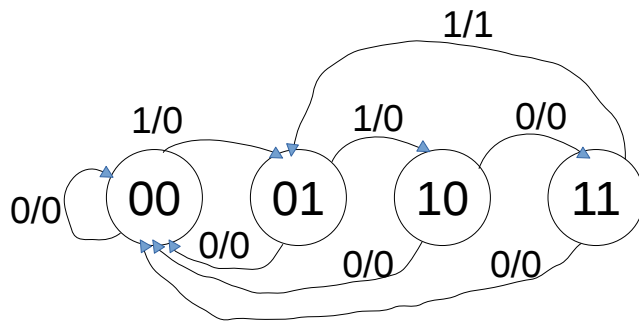

### Moore State Machine

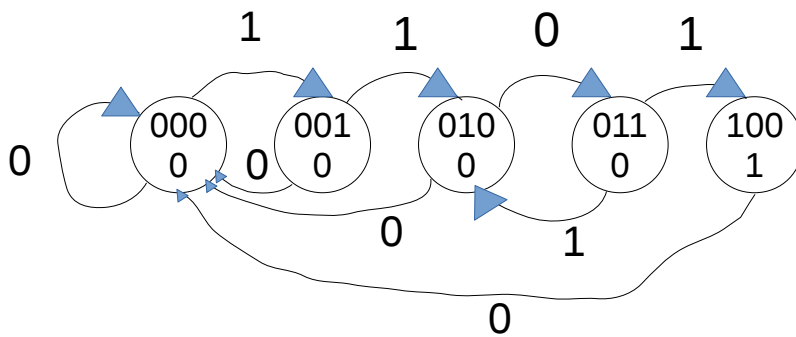

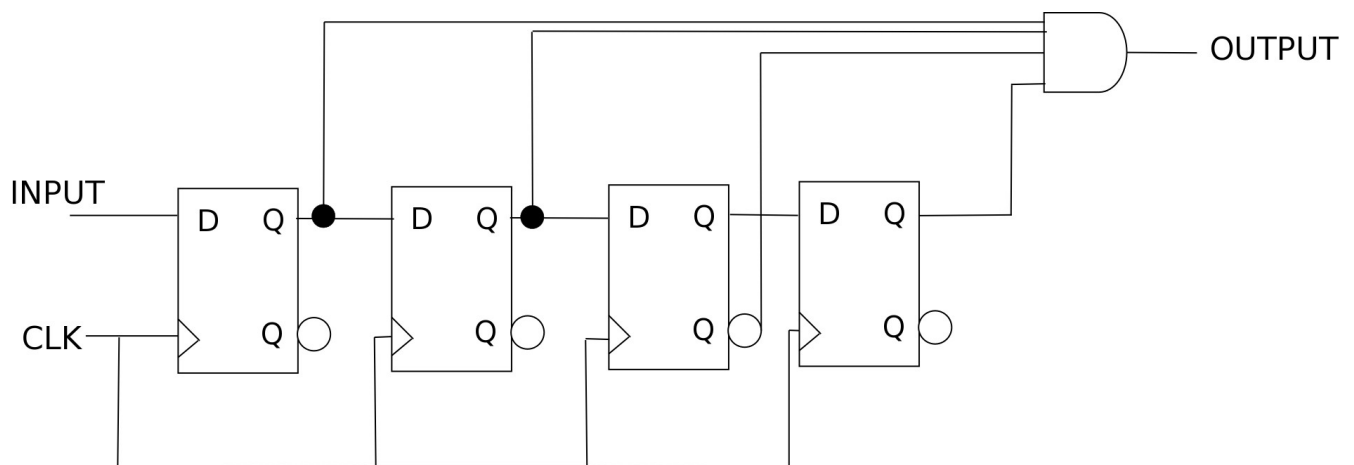
### Moore Schematic (in place of diagram)





## 7.3 Hardware Building Blocks
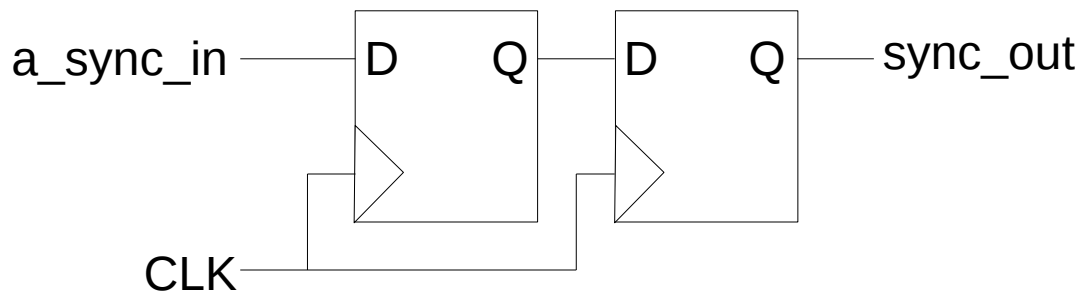
### 7.3.1 Synchronizer

Schematic diagram of a 2 Flip-Flop synchronizer:


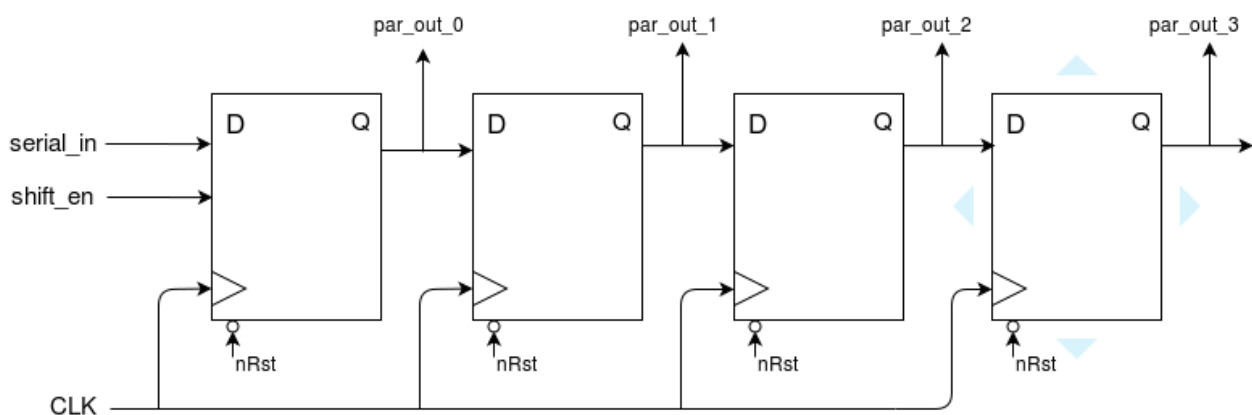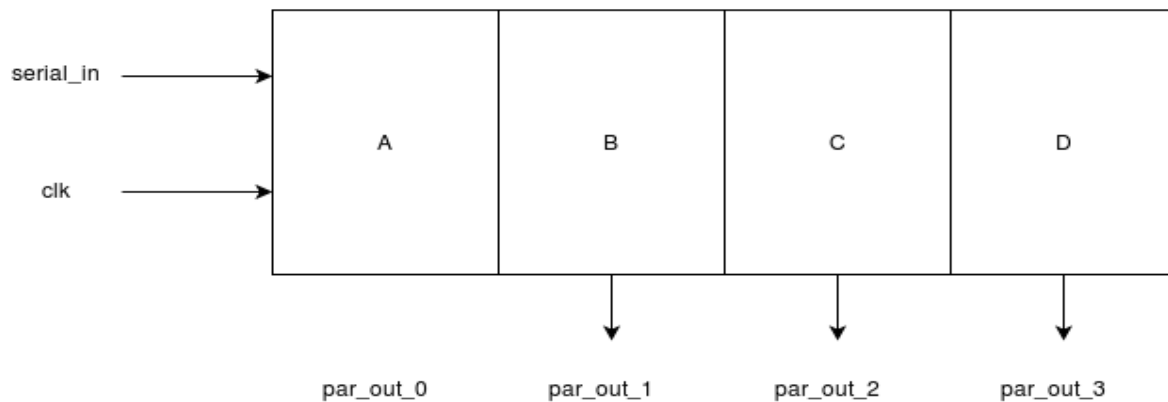
### 7.3.2 Most Significant Bit First Serial to Parallel Shift Register



### 7.3.3 Most Significant Bit First Parallel to Serial Shift Register

